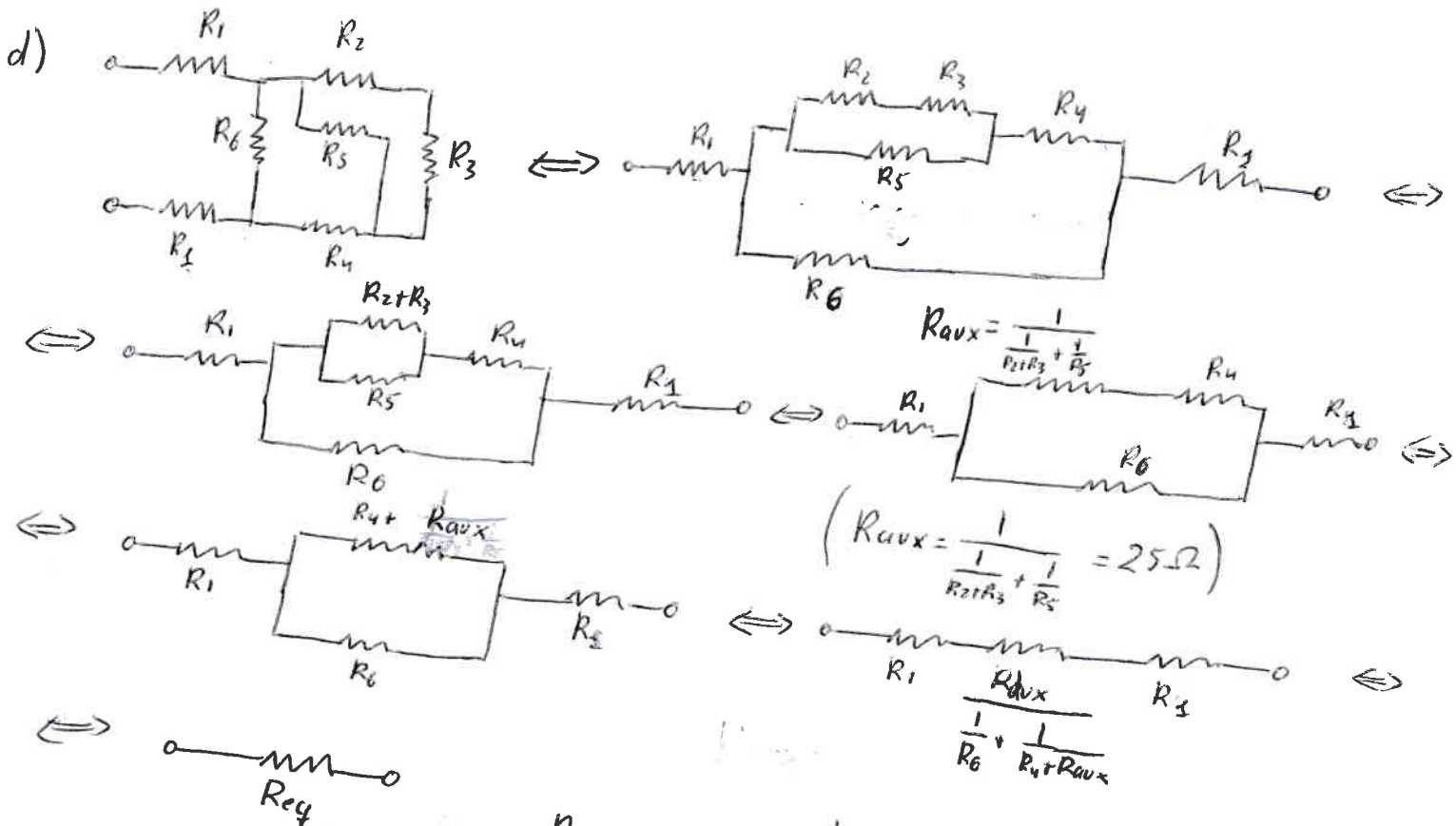
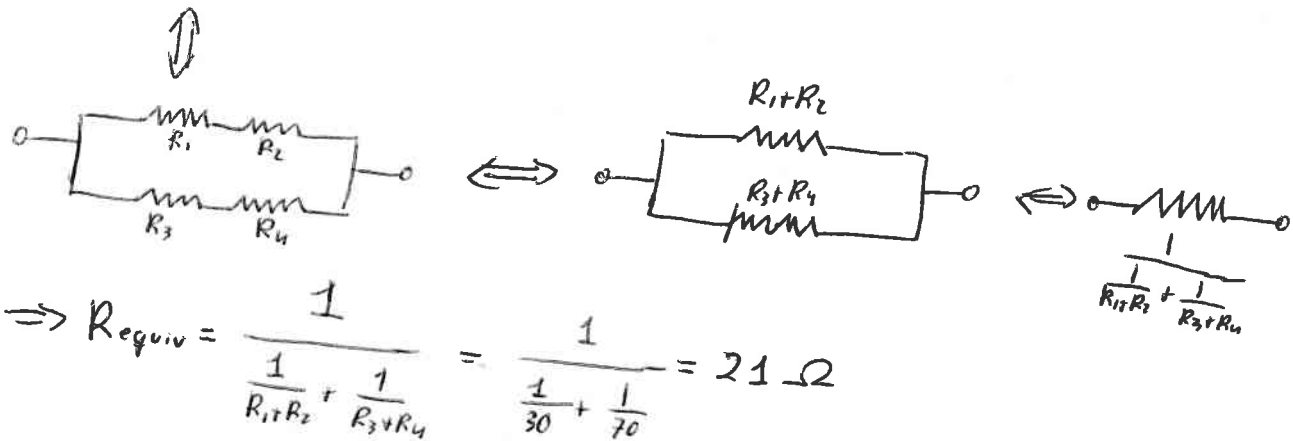


Ejercicio 2.- Calcular la resistencia equivalente



$$= 10 + 31,2 + 10 = 51,2\ \Omega$$