
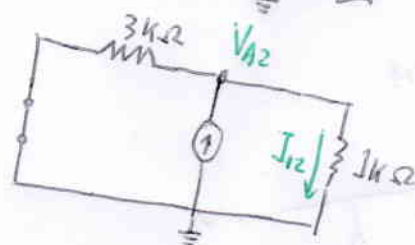
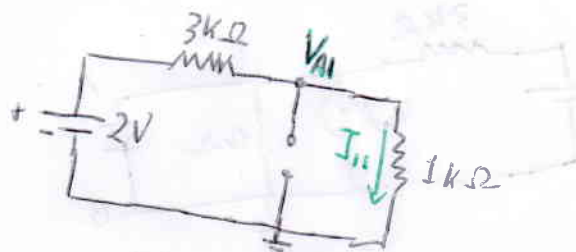



Si lo hacemos por superposición

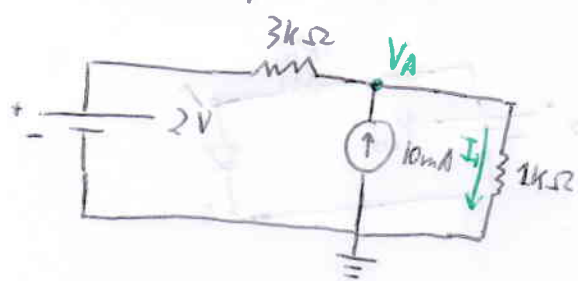

$$V_A = V_{A1} + V_{A2}$$



$$I_1 = I_{11} + I_{12}$$

Simplificando

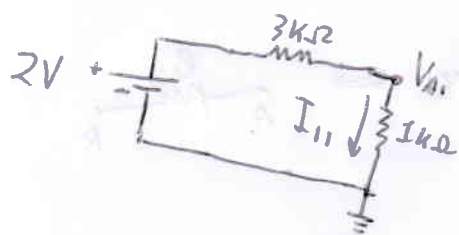

$$\Rightarrow I_{11} = \frac{2V}{3k\Omega + 1k\Omega} = 0,5mA$$

$$V_{A1} = 1k\Omega \cdot 0,5mA = 0,5V$$

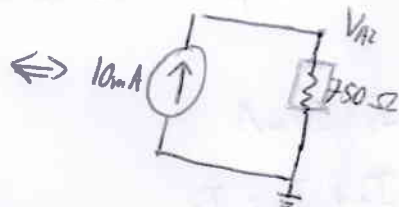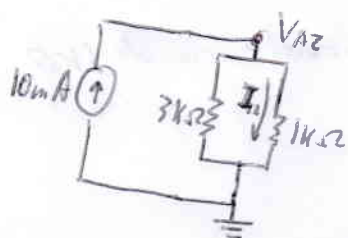


$$\Rightarrow V_{A2} = 750\Omega \cdot 10mA = 7,5V$$

$$\Rightarrow I_{12} = \frac{V_{A2}}{1k\Omega} = \frac{7,5V}{1k\Omega} = 7,5mA$$



$$\Rightarrow I_1 = 8mA \quad V_A = 8V \quad \Rightarrow V_{AB} = 8V$$

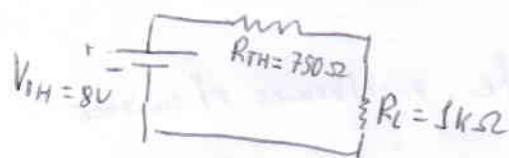Realizamos la comprobación sustituyendo el diodo por una resistencia de carga de valor $R_L = 1k\Omega$.



$$\Rightarrow \text{La intensidad que atraviesa la resistencia de carga es } I_L = \frac{8V}{1,75k\Omega} = 4,57mA$$

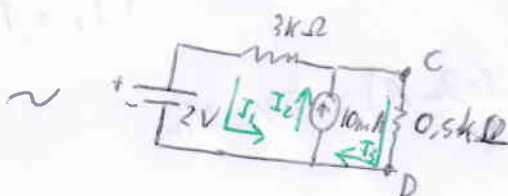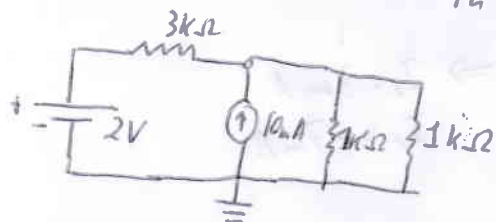Si calculamos esta misma intensidad por Kirchhoff:




$$I_2 = I_1 + I_3$$

$$-3I_1 + 0,5I_3 - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 + I_3 = 10 \\ -3I_1 + 0,5I_3 = 2 \end{cases}$$
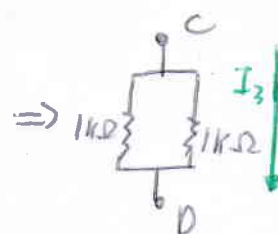
$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = 0,86mA \\ I_3 = 9,14mA \end{cases}$$



$$\Rightarrow I_L = \frac{I_3}{2} = 4,57mA$$